

Основные формулы

Сила тока

$$I = q / \Delta t, \quad (1.1)$$

q — заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за время Δt .

Сила тока

$$I = q_0 n \bar{v} S, \quad (1.2)$$

q_0 — заряд одной частицы, участвующей в создании тока, n — концентрация этих частиц в проводнике, \bar{v} — средняя скорость направленного движения частиц, S — площадь поперечного сечения проводника.

Плотность тока

$$j = I / S, \quad (1.3)$$

S — площадь поперечного сечения проводника.

Закон Ома для участка цепи:

$$I = U / R, \quad (1.4)$$

U — напряжение на участке цепи, R — сопротивление этого участка.

Зависимость сопротивления проводника от материала и его геометрических размеров:

$$R = \rho l / S, \quad (1.5)$$

ρ — удельное сопротивление проводника, l — его длина, S — площадь поперечного сечения.

Зависимость сопротивления проводника от температуры:

$$R = R_0 (1 + \alpha t), \quad (1.6)$$

R_0 — сопротивление проводника при 0°C , R — сопротивление проводника при температуре t , α — температурный коэффициент сопротивления материала проводника.

Последовательное соединение проводников изображено на рис. VI.21.

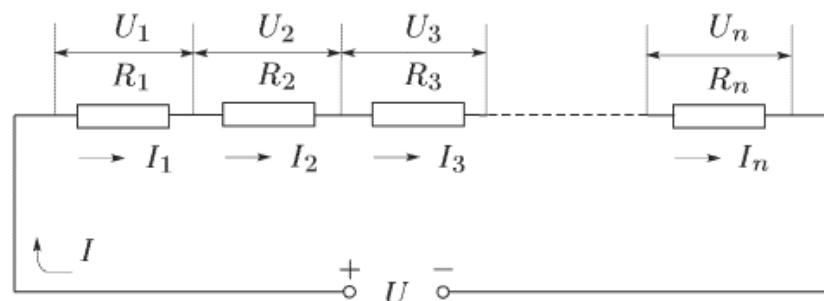


Рис. VI.21

При последовательном соединении через проводники идет одинаковый ток, и напряжение на концах соединения равно сумме напряжений на отдельных проводниках:

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n; \quad (1.7)$$

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \sum_{i=1}^n U_i; \quad (1.8)$$

$$U_1/U_2 = R_1/R_2.$$


Общее (эквивалентное) сопротивление при последовательном соединении проводников

$$R_\Theta = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{i=1}^n R_i. \quad (1.9)$$

Если последовательно соединяются одинаковые сопротивления ($R_1 = R_2 = \dots = R_n = R$), то их общее сопротивление равно

$$R_\Theta = n \cdot R. \quad (1.10)$$

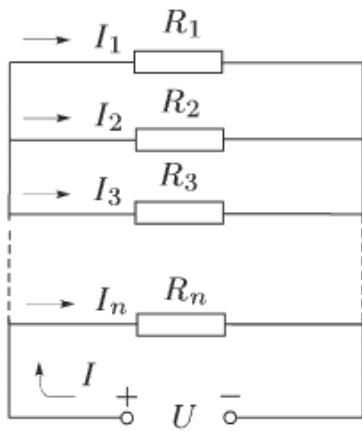Параллельное соединение проводников изображено на рис. VI.22.



При параллельном соединении напряжение на всем участке равно напряжению на каждом из сопротивлений, а сила тока до разветвления I равна сумме токов во всех ветвях параллельного соединения:

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n; \quad (1.11)$$

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n = \sum_{i=1}^n I_i; \quad (1.12)$$

$$I_1/I_2 = R_2/R_1. \quad (1.13)$$

Рис. VI.22

При параллельном соединении величина, обратная общему сопротивлению, равна сумме обратных величин всех сопротивлений:

$$\frac{1}{R_\Theta} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}. \quad (1.14)$$

Если параллельно соединяются одинаковые сопротивления ($R_1 = R_2 = \dots = R_n = R$), то их общее сопротивление равно

$$R_\Theta = R/n. \quad (1.15)$$

Закон Ома для замкнутой цепи:

$$I = \mathcal{E} / (R + r), \quad (1.16)$$

\mathcal{E} — электродвижущая сила источника тока, r — его внутреннее сопротивление, R — сопротивление внешнего участка цепи.

Работа тока при перемещении заряда по участку цепи:

$$A = qU = IU\Delta t = I^2 R \Delta t = U^2 \Delta t / R, \quad (1.17)$$

q — заряд, прошедший по участку цепи за время Δt , $U = \Delta\varphi$ — разность потенциалов на концах проводника или напряжение на нем, I — сила тока, R — сопротивление участка цепи.

Мощность тока

$$P = A/\Delta t = I \cdot U = I^2 R = U^2 / R. \quad (1.18)$$

Если участок цепи не содержит источников тока, то количество теплоты, выделившееся на этом участке за время Δt , можно определить по формулам (*закон Джоуля–Ленца*):

$$Q = I^2 R \Delta t \quad (1.19)$$

и

$$Q = U^2 \Delta t / R, \quad (1.20)$$

U — напряжение на участке цепи сопротивлением R , I — сила тока.

Масса вещества, выделившегося при прохождении тока через электролит, определяется по *закону Фарадея*:

$$m = kq, \quad (1.21)$$

или

$$m = kI\Delta t, \quad (1.22)$$

q — величина заряда, прошедшего через электролит за время Δt , I — сила тока, k — коэффициент пропорциональности, называемый *электрохимическим эквивалентом* вещества. Он определяется следующим образом:

$$k = \frac{1}{F} \frac{A}{n}, \quad (1.23)$$

$F = 96500$ Кл/моль — число Фарадея, n — валентность вещества, A — атомная масса вещества (для одноатомного вещества атомная масса совпадает с молекуллярной массой).

С учетом выражения (1.24) закон Фарадея может быть записан в виде

$$m = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} q = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} \cdot I \cdot \Delta t. \quad (1.24)$$